


Résumé de la dernière leçon: [correction d'erreurs](#)

- principe: se protéger des erreurs [en ajoutant de la redondance](#)
- il y a des [compromis](#) à faire entre:
 - ▶ ajouter un minimum de redondance
 - ▶ transmettre un maximum d'information
 - ▶ se protéger d'un maximum d'erreurs


Plan de cette leçon: [fonctionnement interne d'un ordinateur](#)

- machine de Turing et architecture de Von Neumann
- enregistrement physique des 0 et des 1
- opération élémentaires et additions



La machine de Turing

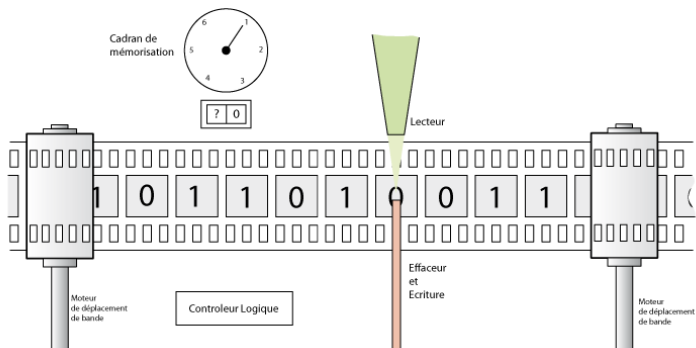

La vraie machine de Turing: la “bombe”

 


L'architecture de Von Neumann

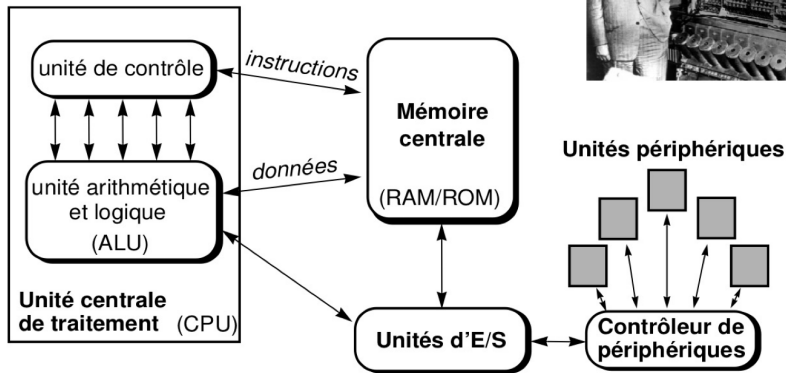 

Comment enregistrer physiquement des bits 0 & 1 ?

1. Sur un CD ou un DVD

De profil:

 


Les 0 et les 1 sont enregistrés comme des successions de différences de niveau dans la matière plastique du CD. Lorsque le laser parcourt le CD, la réflexion est différente suivant qu'il y a une dépression (0) ou non (1).

Avantage: mémoire solide!

Défaut: mémoire difficilement accessible et non modifiable

 2. Dans un disque dur ou sur une bande magnétique

Ici, les 0 et les 1 sont enregistrés comme des moments magnétiques de petits composants métalliques, orientés dans un sens ou l'autre :



Les valeurs (+/-) de ces moments magnétiques sont lues et/ou modifiées lors du passage d'un électroaimant placé sur une tête de lecture/écriture qui parcourt le disque ou la bande magnétique.

Avantages : { lecture/écriture
 { mémoire "sólide"

Désavantage : accès difficile

3. Dans la mémoire vive d'un ordinateur

Les 0 et les 1 sont représentés par des tensions différentes (typiquement, $U_0 = 0V$ et $U_1 = 5V$) dans un circuit électrique.

Avantages: { lecture/écriture
accès facile


Désavantage: mémoire volatile
(?)


Notre but aujourd'hui: Comprendre comment les ordinateurs manipulent des bits 0 & 1 avec des circuits électriques pour effectuer des opérations élémentaires (logiques, additions, multiplications, ...)

Le transistor (Bardeen, Brattain & Shockley, 1947)


Ce composant, qui est à la base de toute l'électronique moderne, a remplacé avantageusement les relais électromécaniques et les tubes à vide utilisés dans les premiers ordinateurs à la même époque. (→ miniaturisation)

Schéma:

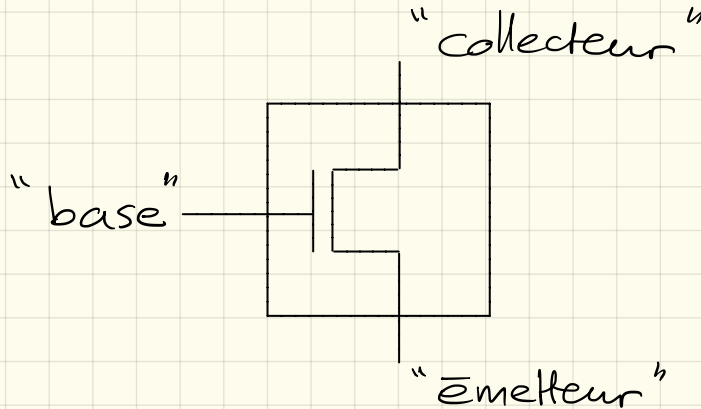


Principe (transistor **n-mos**, symbole )

 
- Si la tension à la base est haute ($U_1 = 5V$)
alors le courant passe entre l'émetteur
et le collecteur :



 - Si la tension à la base est basse ($U_0 = 0V$),
alors le courant ne passe pas entre
l'émetteur et le collecteur :




interrupteur!


Principe (transistor p-mos, symbole )

Il se produit ici le contraire:

 - Si la tension à la base est **basse** ($U_0 = 0V$),
alors le courant passe entre l'émetteur
et le collecteur:




 - Si la tension à la base est **haute** ($U_1 = 5V$)
alors le courant ne passe pas entre
l'émetteur et le collecteur:



Création d'un inverseur

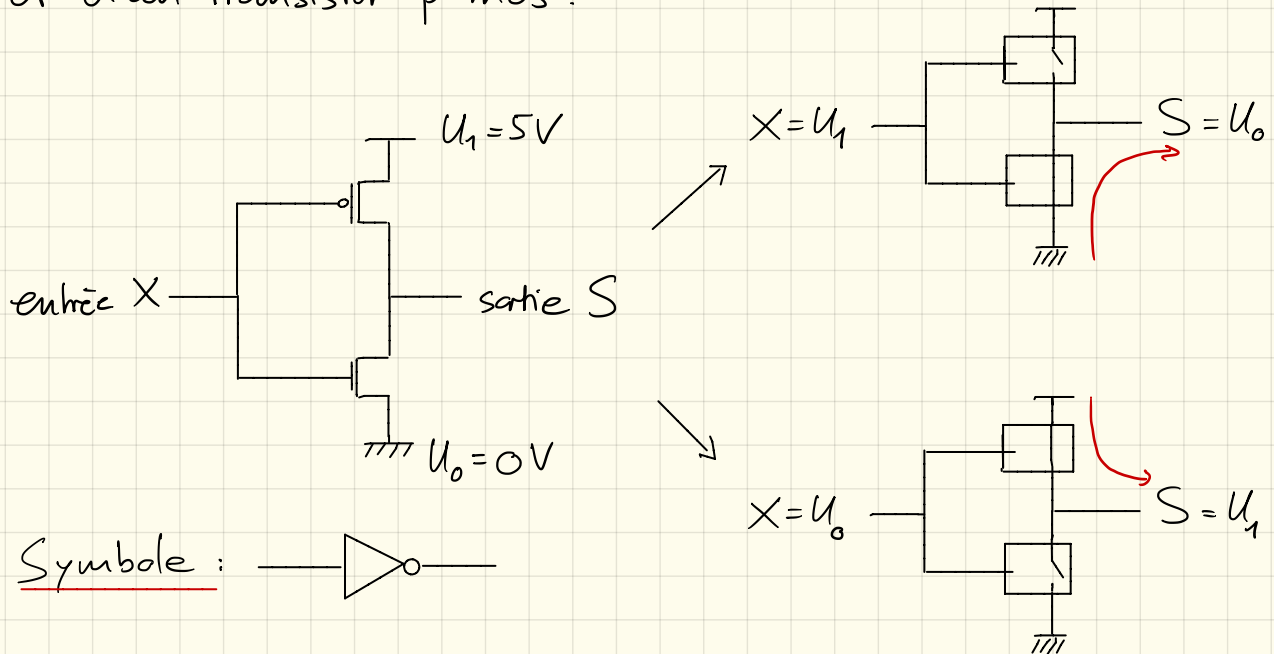
Si on identifie U_0 comme "0" et U_1 comme "1",
On peut créer un inverseur à l'aide d'un transistor n-mos
et d'un transistor p-mos :



En interprétant "0" comme "faux" et "1" comme "vrai",
on a créé ici une porte logique: $S = \text{NON } X$
(i.e., S est faux ssi X est vrai ; S est vrai ssi X est faux)

De manière similaire, on peut créer d'autres portes logiques :

- La porte ET :

 

$S = X_1 \text{ ET } X_2$ (S est vrai ssi X_1 et X_2 sont tous les deux vrais)

Table de vérité :

X_1	X_2	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Note :

$$S = X_1 \cdot X_2 \text{ aussi}$$

- La porte OU :

 


Table de vérité :

X_1	X_2	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Note :

$$S \neq X_1 + X_2$$

Avec ces 3 portes de base (NON, ET, OU), on peut créer tous les circuits possibles, et donc effectuer toutes les opérations possibles !

Exemple 1 : Additionner deux bits (sans retenue)

On aimerait créer un circuit avec entrées x_1, x_2 et sortie S dont la table de vérité soit :

x_1	x_2	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = x_1 + x_2 \text{ (modulo 2)}$$

$$= x_1 \oplus x_2$$

("xor" = ou exclusif)


Pour créer ce circuit, remarquer que :

S est vrai ssi (x_1 est vrai et x_2 est faux)


ou (x_1 est faux et x_2 est vrai)

Autrement dit : $S = (x_1 \text{ ET NON } x_2) \text{ ou } (\text{NON } x_1 \text{ ET } x_2)$

Circuit correspondant :

 


Symbole r sumant ce nouveau circuit :

 


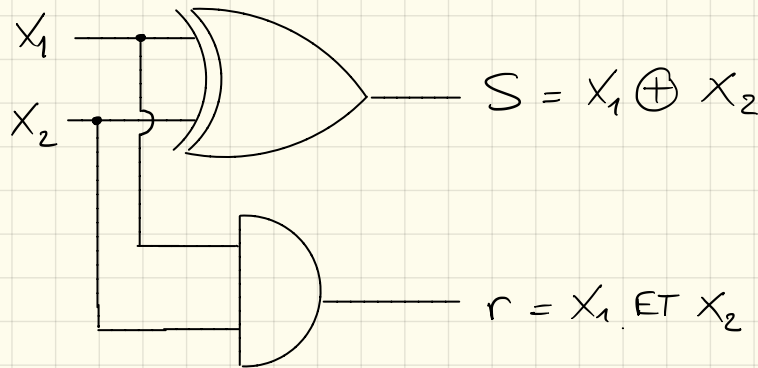Exemple 2 : Additionner deux bits (avec retenue)

On aimerait maintenant créer un circuit avec entrées x_1, x_2 et sortie $S = x_1 \oplus x_2$, ainsi qu'une retenue $r = 1$ ssi $x_1 = 1$ et $x_2 = 1$:



Symbole:

 

Exercice: créer un circuit avec une retenue de plus en entrée (pourquoi donc? → cf. pages suivantes)

Notre but : additionner des nombres !

Rappel:

avec des nombres entiers :

$$\begin{array}{r} 11 \\ 57 \\ + 43 \\ \hline = 100 \end{array}$$

avec des bits :

$$\begin{array}{r} 11111 \\ 111001 \\ + 101011 \\ \hline = 1100100 \end{array}$$

La règle d'addition est la même !

Il faut juste se rappeler que $1+1=10$

et $1+1+1=11$ en binaire.

Additionneur sur 8 bits:

effectuer $b_7 b_6 b_5 \dots b_1 b_0$


+ $C_7 C_6 C_5 \dots C_1 C_0$

= $d_7 d_6 d_5 \dots d_1 d_0$

Ex: $\begin{array}{r} 11 \quad 11 \\ 00111001 \end{array}$

+ 00101011

= 01100101

 


Si $r_7 = 1 \Rightarrow$ overflow!

Optimisation : calcul en parallèle

La méthode décrite précédemment fonctionne bien, mais si on augmente le nombre de bits, elle est un peu lente, car les opérations d'addition doivent s'effectuer les unes à la suite des autres à cause des retenues successives (\rightarrow complexité temporelle $O(n)$ si n est le nombre de bits).

Dans les pages suivantes, on montre comment accélérer le processus avec p.ex $n=16$ bits

1. Remarquer que:

 


2. Au lieu d'effectuer toutes les opérations en séquence, effectuer en parallèle:

- une addition sur 8 bits de b_A et c_A
- une addition sur 8 bits de b_B et c_B
avec $r_7 = 0$ en entrée
- une addition sur 8 bits de b_B et c_B
avec $r_7 = 1$ en entrée

- 3.
- Lire la valeur de la retenue r_7 résultant du calcul de l'addition de b_A et c_A ;
 - ne garder que le calcul de l'addition de b_B et c_B ayant pris en compte la bonne valeur de r_7 en entrée;
 - rassembler finalement le résultat des deux additions.

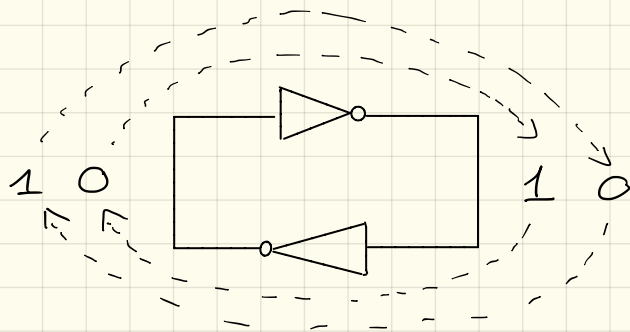4. Ainsi, on a effectué un calcul (sur 8 bits) par rien, mais le temps d'exécution est deux fois plus rapide!

Et pour finir : comment garder un bit 0 ou 1 en mémoire dans un circuit électrique? (mémoire vive)



circuit
stable!

Ecrire dans la mémoire:

